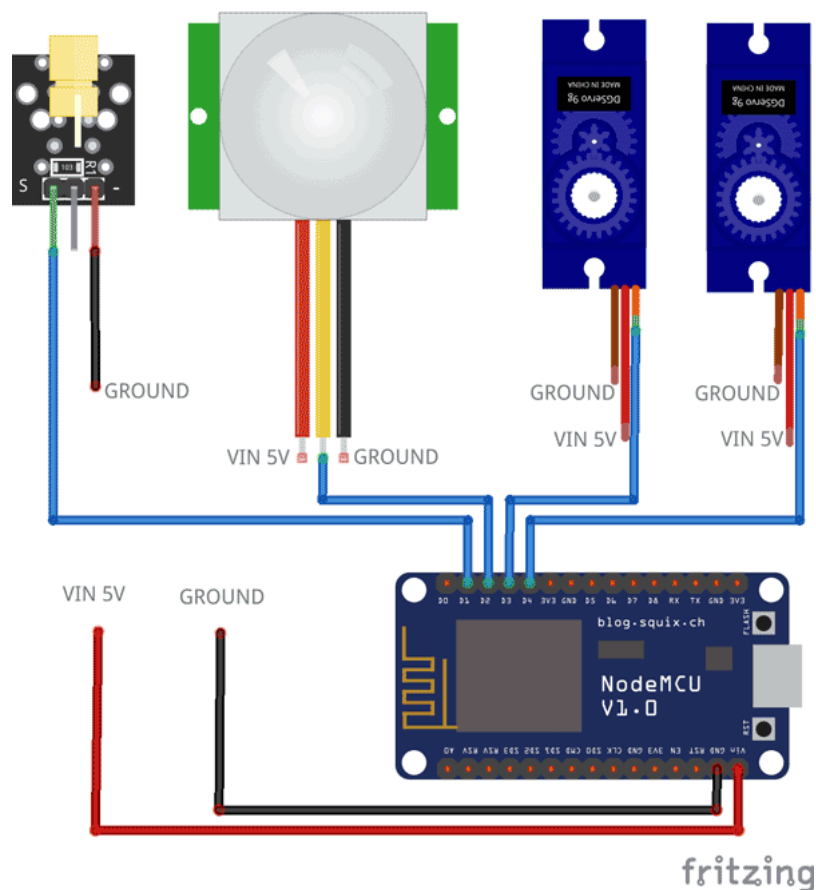


Circuito utilizado

Durante a criação do projeto, usaremos sempre o desenho do circuito abaixo.

Vemos os seguintes componentes (da esquerda para direita):



- Laser
- PIR
- 2 motores servo

Na parte debaixo, temos o microcontrolador NodeMCU.

Usaremos exatamente esse circuito e pins do desenho!