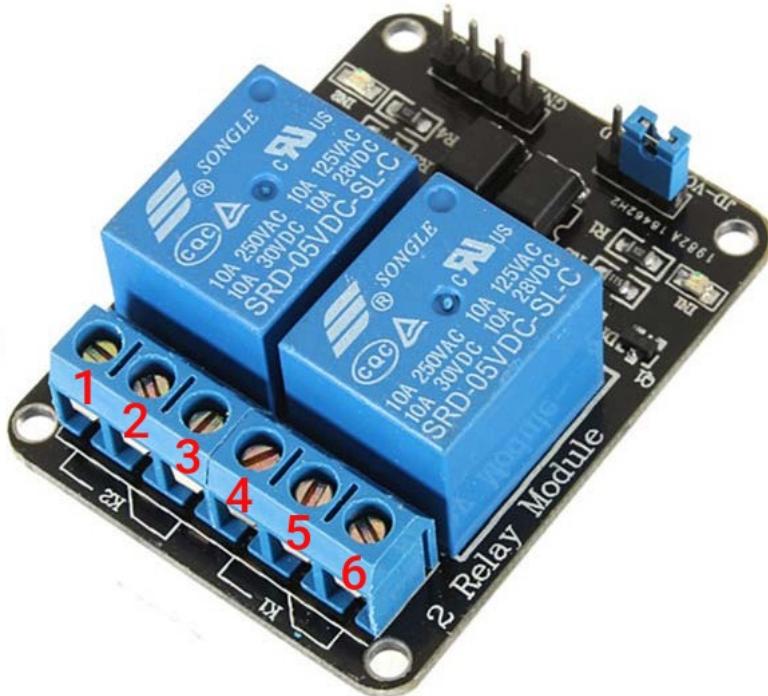


02

## Dispositivo desligado

Considerando o módulo Relé abaixo, se quisermos que um dispositivo fique **desligado** sem acionarmos o relé, quais as possibilidades de conexão para isto acontecer?



Selezione 2 alternativas

A Posições 4 e 5

B Posições 5 e 6

C Posições 1 e 3

D Posições 4 e 6

E Posições 1 e 2

F Posições 2 e 3