

 03

Alternando o sinal das redstones

Qual menor número de inversores para conseguirmos fazer um alternador?

Selecione uma alternativa

A Três inversores.

B Quatro inversores.

C Cinco inversores.

D Dois inversores.

E Um inversor.