

Tochas de redstone

Marque todas as alternativas abaixo que indicam um possível uso das tochas de redstone:

Selecione 3 alternativas

- A** Elas podem servir como uma fonte de energia, assim como uma alavanca ou botão.
- B** Elas podem servir como um repetidor, para amplificar um sinal fraco.
- C** Quando utilizadas em conjunto com um bloco, elas podem funcionar como um inversor de um sinal com redstone, deixando um sinal desligado em um sinal ativo e vice-versa.
- D** Elas servem para iluminar o ambiente, porém menos que uma tocha normal.