

 05

## Conexão do Módulo Relé com o NodeMCU

Quais das alternativas listadas a seguir permitem a conexão do Módulo Relé (5V) com o NodeMCU (3.3V)?

*Seleccione 2 alternativas*

**A** Utilizar o pino **VIN** do NodeMCU para fornecer 5V.

**B** Utilizar uma fonte de 5V para o Módulo Relé.

**C** Basta utilizar um pino de 3.3V, já que o Módulo Relé funciona com 3.3V.

**D** É obrigatório utilizar um Módulo Relé de 3.3V.