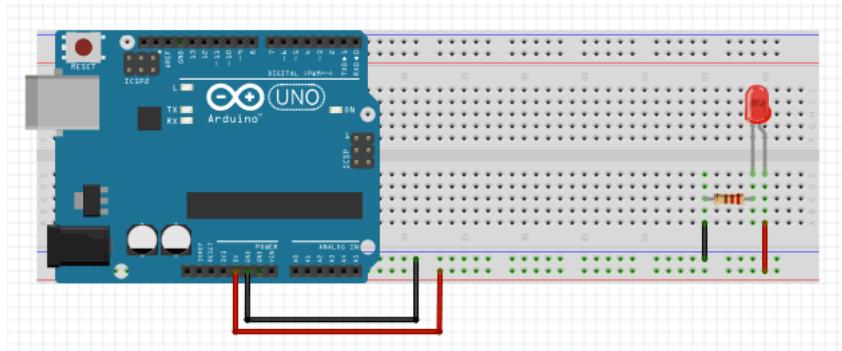


02

Necessidade do Resistor

Por que foi necessário introduzir um resistor no circuito abaixo?



Selezione uma alternativa

- A Para diminuir a voltagem.
- B Apenas para fechar circuito.
- C Para diminuir a corrente elétrica.
- D Para diminuir a tensão elétrica.