

07

Conexões do conversor com o Sonoff

Na hora de ligar o conversor **USB → SERIAL** ao **Sonoff**, é importante prestar atenção às conexões. Das opções abaixo, qual lista as conexões corretas que devem ser feitas?

Selecione uma alternativa

- A**
- GND do conversor é ligado ao **GND** do **Sonoff**
 - VCC do conversor é ligado ao **3V** do **Sonoff**
 - TX do conversor é ligado ao **TX** do **Sonoff**
 - RX do conversor é ligado ao **RX** do **Sonoff**

- B**
- GND do conversor é ligado ao **3V** do **Sonoff**
 - VCC do conversor é ligado ao **GND** do **Sonoff**
 - TX do conversor é ligado ao **RX** do **Sonoff**
 - RX do conversor é ligado ao **TX** do **Sonoff**

- C**
- GND do conversor é ligado ao **GND** do **Sonoff**
 - VCC do conversor é ligado ao **3V** do **Sonoff**
 - TX do conversor é ligado ao **RX** do **Sonoff**
 - RX do conversor é ligado ao **TX** do **Sonoff**

- D**
- GND do conversor é ligado ao **3V** do **Sonoff**
 - VCC do conversor é ligado ao **GND** do **Sonoff**
 - TX do conversor é ligado ao **TX** do **Sonoff**
 - RX do conversor é ligado ao **RX** do **Sonoff**