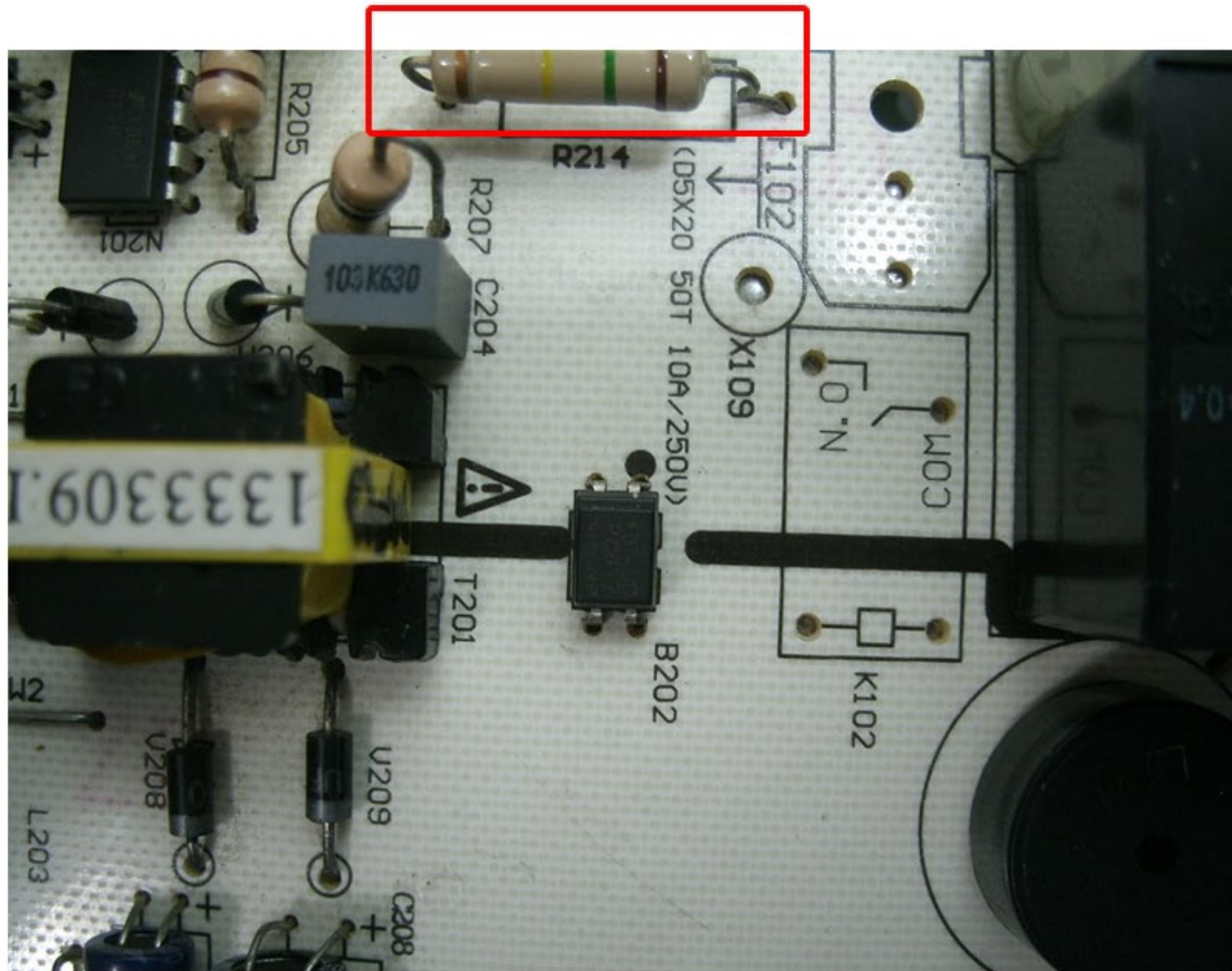


Consertos na Prática

CONSUL

Sintoma: Não funciona o motor ventilador.

Defeito estava localizado no resistor R214 que faz a polarização do optoacoplador B202. Seu valor é de 150KΩ



O optoacoplador B202 também estava muito oxidado e foi substituído.