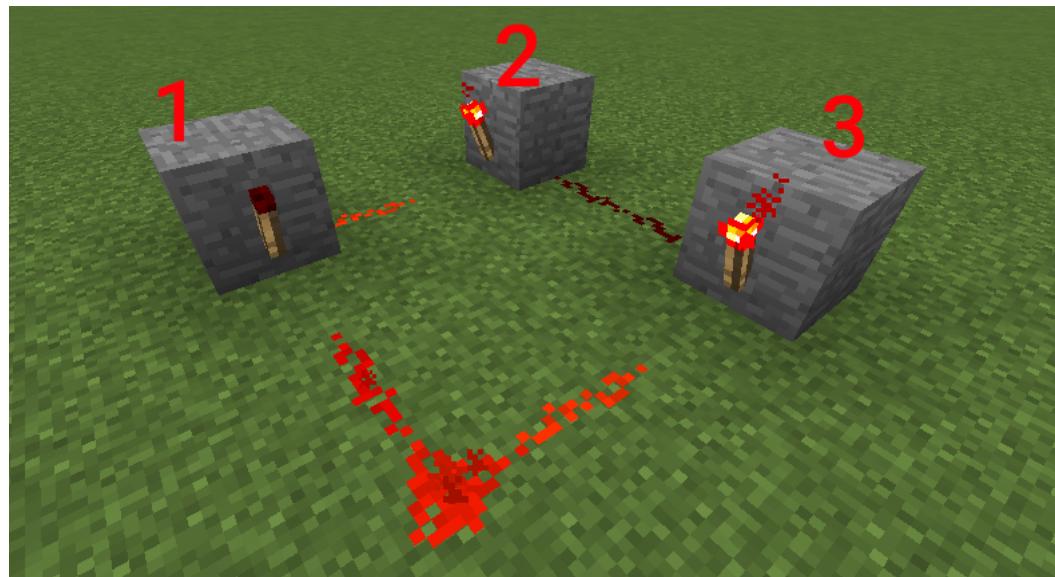


04

## Funcionalidade do alternador

Temos o seguinte circuito, onde o sinal das redstones não está sendo pulsado:



Qual seria uma solução para o sinal voltar a ser alternado?

*Selecione uma alternativa*

**A** Completar os buracos faltando com redstone.

**B** O sinal não pode ser alternado.

**C** Girar o bloco 3 para que a tocha fique virada para o bloco 2.

**D** Trocar os blocos 2 e 3 de lugar.