

Dispositivo ligado

O módulo Relé funciona como uma chave liga/desliga para o equipamento que desejamos controlar:

Relé - 2 Canais



- NC significa *Normal Closed*
- C significa *Common*
- NO significa *Normally Open*

Sendo assim, se desejarmos que o **dispositivo fique ligado** sem acionarmos o Relé, os fios devem estar conectados ao:

Seleciona uma alternativa

A Somente NO

B C / NO

C C / NC

D NC e NO