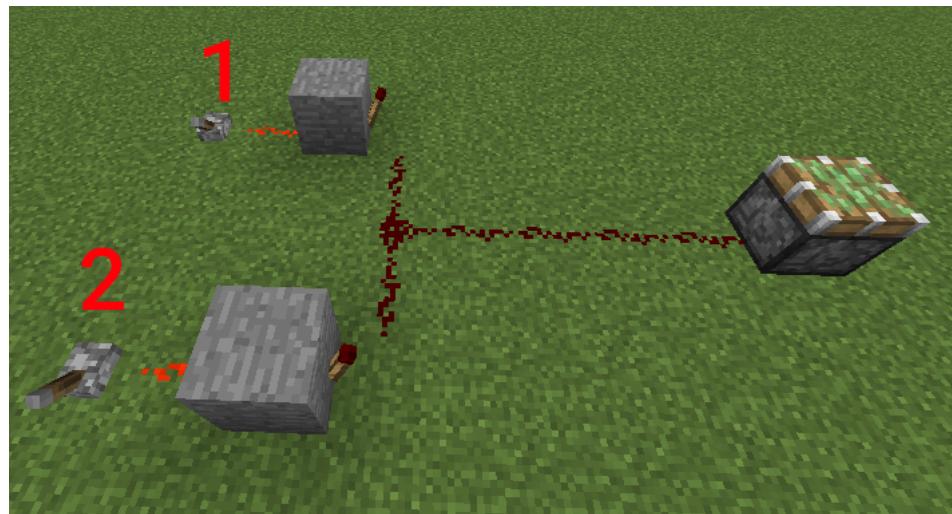


04  
**Desafio Lógico 2**

Olhando a situação abaixo:



Marque todas as situações em que o pistão ficaria **ativado**:

*Selezione 3 alternativas*

**A** Alavanca 1: Desativada

Alavanca 2: Ativada

**B** Alavanca 1: Desativada

Alavanca 2: Desativada

**C** Alavanca 1: Ativada

Alavanca 2: Ativada

**D** Alavanca 1: Ativada

Alavanca 2: Desativada