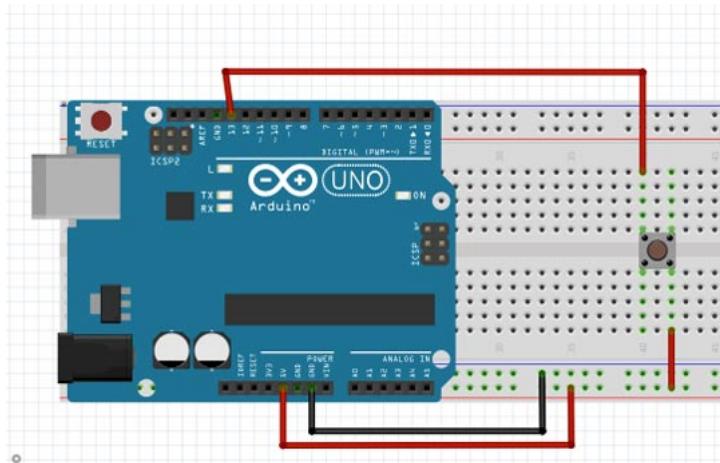


05

## Estado da porta

Veja o circuito abaixo, que conecta a porta número 13 com 5V, isso tudo feito através de um botão:



Nós configuramos a porta como:

```
pinMode(13, INPUT);
```

Nesse caso, qual é o estado da porta 13 quando o botão não está apertado?

*Selecione uma alternativa*

**A** Indefinido

**B** GND

**C** LOW

**D** HIGH