


05

Montando o Relé

Transcrição

Com o projeto do Fritzing montado, podemos passar o circuito para o ambiente físico.

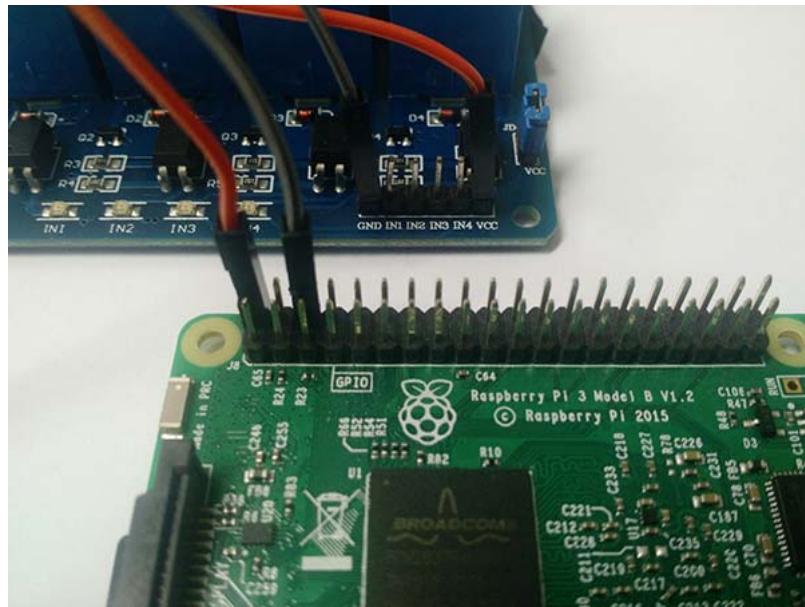Ligamos os pinos de alimentação de 5V (pino 2) e o GND (pino 6) aos pinos **VCC** e **GND** do Módulo Relé, respectivamente:



Por fim, precisamos ligar os pinos de controle dos Módulos Relé aos pinos GPIOs do Raspberry PI. Assim como no Fritzing, vamos conectá-los aos pinos 7 e 11.

