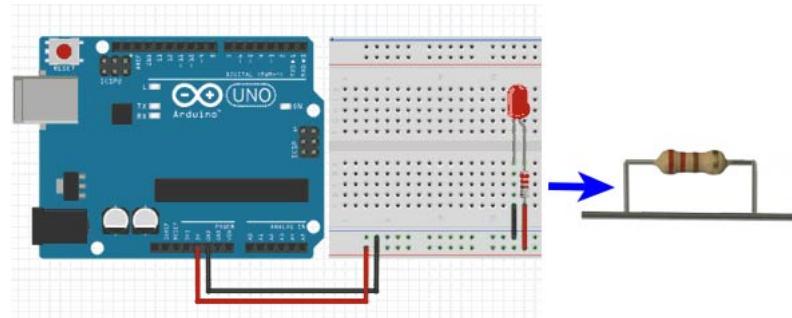


11

O que está errado? #2

Outro aluno encontrou um problema um pouco pior, já que acabou queimando o LED ao montar um circuito. Veja o que ele montou na imagem abaixo (*não tente montá-lo em casa!*):



Qual é o erro desse circuito? Pense um pouco sobre o fluxo da corrente elétrica.